

## ***7. Закон Ома. Правила Кирхгофа***

Три гальванических элемента с ЭДС 1,3 В, 1,4 В и 1,5 В и с внутренним сопротивлением по 0,3 Ом каждый включены параллельно друг другу. Эта батарея замкнута на внешнее сопротивление 0,6 Ом. Определите силу тока в каждом элементе.